

## TD 7 : L'amplificateur opérationnel

### Partie 2 - Filtrés actifs

Pour chacun des montages suivants, déterminer l'expression de la fonction de transfert.



